

Relatório de Atividade

Disciplina: Design de Circuitos Eletrônicos

Enviar para: nivaldex.3emr.dce@gmail.com


Professor: Nivaldo Zafalon Junior

Data:


Aluno (os):

Testando e entendendo o circuito de um regulador

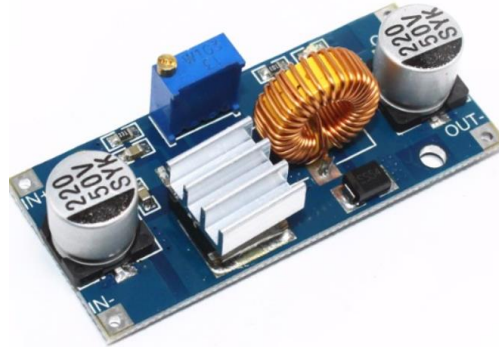Trabalharemos nesta atividade com um módulo regulador de tensão ajustável chaveado do tipo Step Down, o módulo é mostrado na figura a seguir.



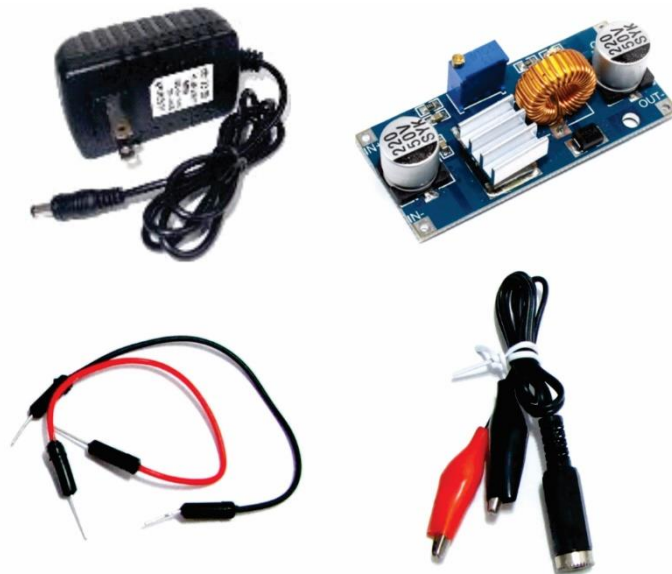- 1) Desenhe ou fotografe o módulo e indique em sua entrada os pontos de conexão com o terra (GND) e de tensão positiva. Faça a mesma coisa para a saída. Identifique também o trimpot de ajuste da tensão de saída.
- 2) Alimente o regulador com a fonte de 12 V (utilize os jumpers e cabos que for necessário!).



- 3) Ajuste o potenciômetro do módulo regulador e descubra a saída máxima do regulador para uma entrada de 12 V.
- 4) Identifique o regulador utilizado pelo módulo.
- 5) Fotografe o módulo e identifique nele os componentes apresentados no esquema de aplicação típico.

